




Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------


Aufgabe 1.)

Am Spannungsteiler liegt eine Spannung (U) von 648 Volt an. Der Widerstand R1 hat einen Wert von 13 Ohm. Am Ausgang des Spannungsteilers wird eine Spannung von 19 Volt gemessen. Berechne den Widerstand von R2 und die Spannung U2Last wenn ein Lastwiderstand von 33 Ohm angeschlossen wird?

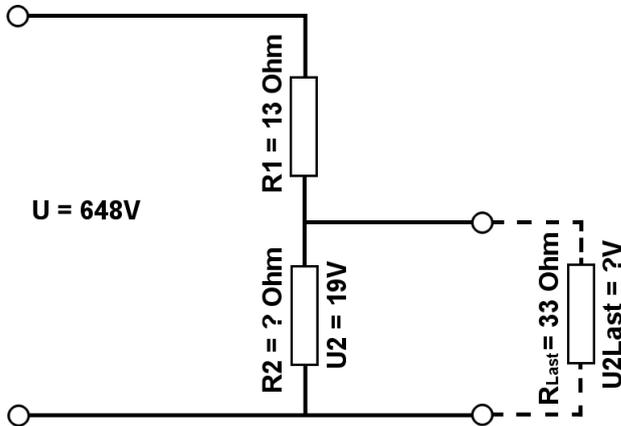


Aufgabe 2.)

Am Ausgang des Spannungsteilers liegt eine Spannung von 13 Volt an. R2 hat einen Wert von 42 Ohm und R1 von 21 Ohm. Berechne die Eingangsspannung U des Spannungsteilers und die Spannung U2Last wenn ein Lastwiderstand von 22 Ohm angeschlossen wird?

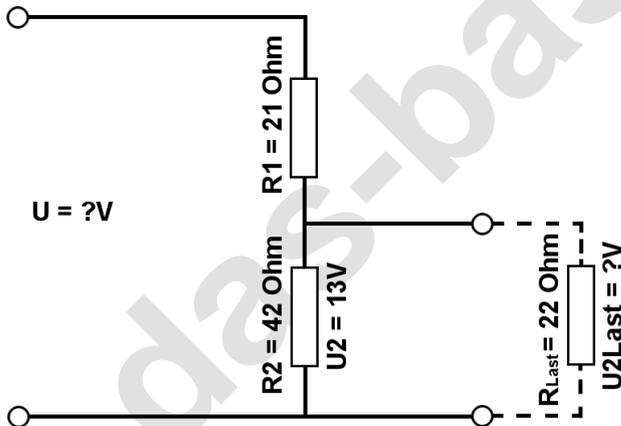

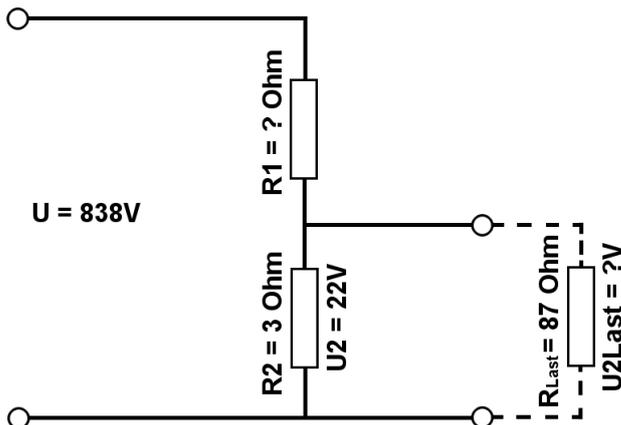Aufgabe 3.)

Am Spannungsteiler liegt eine Spannung (U) von 838 Volt an. Der Widerstand R2 hat einen Wert von 3 Ohm. Am Ausgang des Spannungsteilers wird eine Spannung von 22 Volt gemessen. Berechne den Widerstand von R1 und die Spannung U2Last wenn ein Lastwiderstand von 87 Ohm angeschlossen wird?





Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Lösungen

Aufgabe 1.)

Geg.: $R_1 = 13 \text{ Ohm}$, $U_2 = 19 \text{ Volt}$, $U = 648 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 33 \text{ Ohm}$

Ges.: R_2 , U_{Last}

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad R_2 = \frac{R_1 * U_2}{U_1} \quad R_2 = \frac{R_1 * U_2}{U - U_2}$$

$$R_2 = (R_1 * U_2) / (U - U_2) \quad R_2 = (13 \text{ Ohm} * 19 \text{ V}) / (648 \text{ V} - 19 \text{ V})$$

$$R_2 = \underline{\underline{0.39 \text{ Ohm}}}$$

$$\frac{R_1}{R_{2||\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_{2||\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * U_1$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_{\text{Last}})) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/0.39 \text{ Ohm} + 1/33 \text{ Ohm})) / 13 \text{ Ohm} * 629 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{18.78 \text{ V}}}$$

Aufgabe 2.)

Geg.: $R_1 = 21 \text{ Ohm}$, $R_2 = 42 \text{ Ohm}$, $U_2 = 13 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 22 \text{ Ohm}$

Ges.: U , U_{Last}

$$\frac{U}{U_2} = \frac{R_{\text{Ges}}}{R_2} = \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} \quad U = \frac{U_2 * (R_1 + R_2)}{R_2}$$

$$U = U_2 * (R_1 + R_2) / R_2 \quad U = 13 \text{ V} * (21 \text{ Ohm} + 42 \text{ Ohm}) / 42 \text{ Ohm}$$

$$U = \underline{\underline{19.5 \text{ V}}}$$

$$\frac{R_1}{R_{2||\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_{2||\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * U_1$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_{\text{Last}})) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/42 \text{ Ohm} + 1/22 \text{ Ohm})) / 21 \text{ Ohm} * 6.5 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{4.47 \text{ V}}}$$



Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:

Klasse:

Datum:

Aufgabe 3.)

Geg.: $R_2 = 3 \text{ Ohm}$, $U_2 = 22 \text{ Volt}$, $U = 838 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 87 \text{ Ohm}$

Ges.: R_1 , U_{Last}

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad R_1 = \frac{R_2 * U_1}{U_2} \quad R_1 = \frac{R_2 * (U - U_2)}{U_2}$$

$$R_1 = R_2 * (U - U_2) / U_2 \quad R_1 = 3 \text{ Ohm} * (838 \text{ V} - 22 \text{ V}) / 22 \text{ V}$$

$$R_1 = \underline{\underline{111.27 \text{ Ohm}}}$$

$$\frac{R_1}{R_2 || R_{\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_2 || R_{\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * \frac{U_1}{R_1}$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_{\text{Last}})) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/3 \text{ Ohm} + 1/87 \text{ Ohm})) / 111.27 \text{ Ohm} * 816 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{21.27 \text{ V}}}$$