




Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------


Aufgabe 1.)

Am Spannungsteiler liegt eine Spannung (U) von 846 Volt an. Der Widerstand R1 hat einen Wert von 47 Ohm. Am Ausgang des Spannungsteilers wird eine Spannung von 23 Volt gemessen. Berechne den Widerstand von R2 und die Spannung U_{2Last} wenn ein Lastwiderstand von 45 Ohm angeschlossen wird?

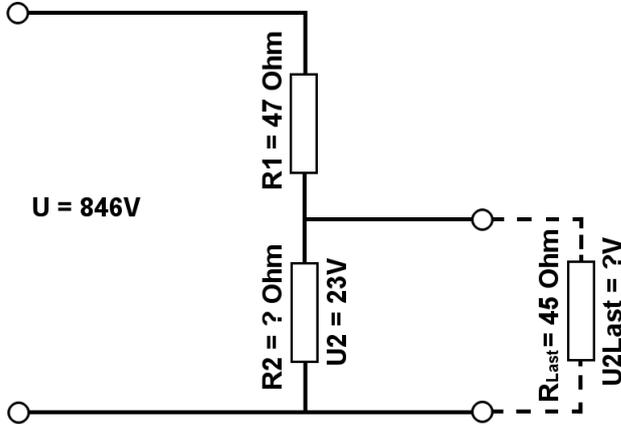


Aufgabe 2.)

Am Ausgang des Spannungsteilers liegt eine Spannung von 23 Volt an. R2 hat einen Wert von 29 Ohm und R1 von 3 Ohm. Berechne die Eingangsspannung U des Spannungsteilers und die Spannung U_{2Last} wenn ein Lastwiderstand von 62 Ohm angeschlossen wird?

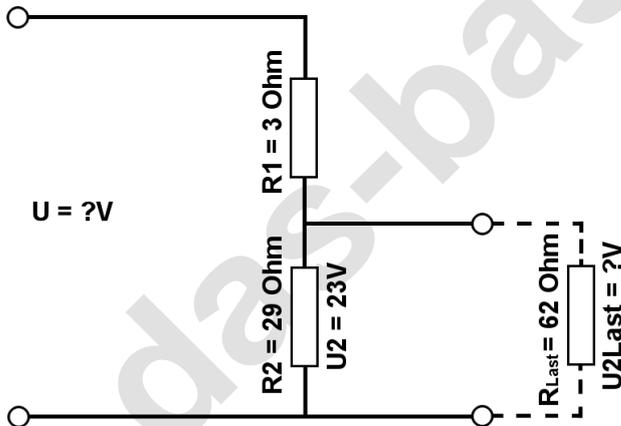

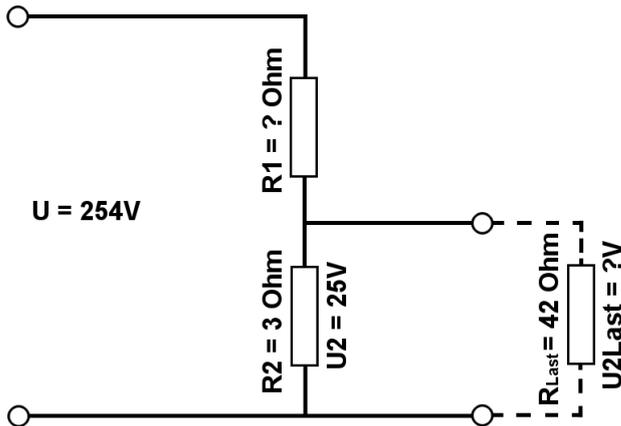Aufgabe 3.)

Am Spannungsteiler liegt eine Spannung (U) von 254 Volt an. Der Widerstand R2 hat einen Wert von 3 Ohm. Am Ausgang des Spannungsteilers wird eine Spannung von 25 Volt gemessen. Berechne den Widerstand von R1 und die Spannung U_{2Last} wenn ein Lastwiderstand von 42 Ohm angeschlossen wird?





Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Lösungen

Aufgabe 1.)

Geg.: $R_1 = 47 \text{ Ohm}$, $U_2 = 23 \text{ Volt}$, $U = 846 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 45 \text{ Ohm}$

Ges.: R_2 , U_{Last}

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad R_2 = \frac{R_1 * U_2}{U_1} \quad R_2 = \frac{R_1 * U_2}{U - U_2}$$

$$R_2 = (R_1 * U_2) / (U - U_2) \quad R_2 = (47 \text{ Ohm} * 23 \text{ V}) / (846 \text{ V} - 23 \text{ V})$$

$$R_2 = \underline{\underline{1.31 \text{ Ohm}}}$$

$$\frac{R_1}{R_{2||\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_{2||\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * U_1$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_{\text{Last}})) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/1.31 \text{ Ohm} + 1/45 \text{ Ohm})) / 47 \text{ Ohm} * 823 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{22.35 \text{ V}}}$$

Aufgabe 2.)

Geg.: $R_1 = 3 \text{ Ohm}$, $R_2 = 29 \text{ Ohm}$, $U_2 = 23 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 62 \text{ Ohm}$

Ges.: U , U_{Last}

$$\frac{U}{U_2} = \frac{R_{\text{Ges}}}{R_2} = \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} \quad U = \frac{U_2 * (R_1 + R_2)}{R_2}$$

$$U = U_2 * (R_1 + R_2) / R_2 \quad U = 23 \text{ V} * (3 \text{ Ohm} + 29 \text{ Ohm}) / 29 \text{ Ohm}$$

$$U = \underline{\underline{25.38 \text{ V}}}$$

$$\frac{R_1}{R_{2||\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_{2||\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * U_1$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_{\text{Last}})) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/29 \text{ Ohm} + 1/62 \text{ Ohm})) / 3 \text{ Ohm} * 2.38 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{15.67 \text{ V}}}$$



Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:

Klasse:

Datum:

Aufgabe 3.)

Geg.: $R_2 = 3 \text{ Ohm}$, $U_2 = 25 \text{ Volt}$, $U = 254 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 42 \text{ Ohm}$

Ges.: R_1 , U_{Last}

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad R_1 = \frac{R_2 * U_1}{U_2} \quad R_1 = \frac{R_2 * (U - U_2)}{U_2}$$

$$R_1 = R_2 * (U - U_2) / U_2 \quad R_1 = 3 \text{ Ohm} * (254 \text{ V} - 25 \text{ V}) / 25 \text{ V}$$

$$R_1 = \underline{\underline{27.48 \text{ Ohm}}}$$

$$\frac{R_1}{R_2 || R_{\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_2 || R_{\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * U_1$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_{\text{Last}})) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/3 \text{ Ohm} + 1/42 \text{ Ohm})) / 27.48 \text{ Ohm} * 229 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{23.33 \text{ V}}}$$