




Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------


Aufgabe 1.)

Am Spannungsteiler liegt eine Spannung (U) von 510 Volt an. Der Widerstand R1 hat einen Wert von 6 Ohm. Am Ausgang des Spannungsteilers wird eine Spannung von 21 Volt gemessen. Berechne den Widerstand von R2 und die Spannung U2Last wenn ein Lastwiderstand von 83 Ohm angeschlossen wird?

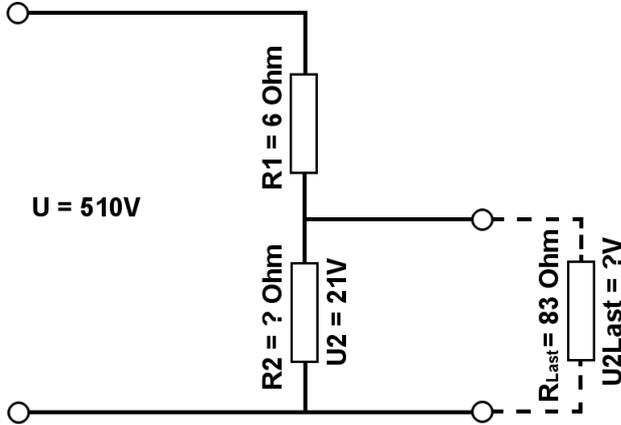


Aufgabe 2.)

Am Ausgang des Spannungsteilers liegt eine Spannung von 24 Volt an. R2 hat einen Wert von 24 Ohm und R1 von 7 Ohm. Berechne die Eingangsspannung U des Spannungsteilers und die Spannung U2Last wenn ein Lastwiderstand von 17 Ohm angeschlossen wird?

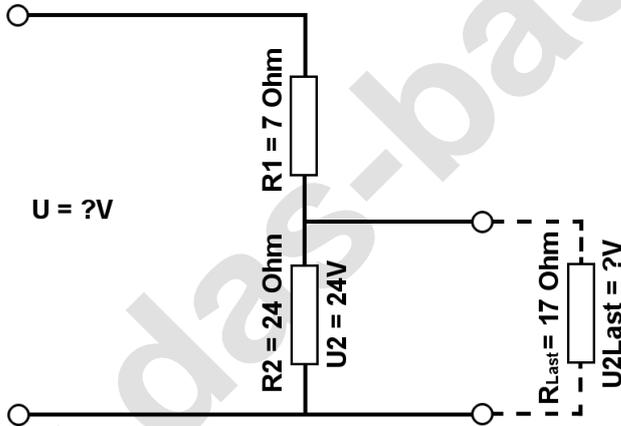

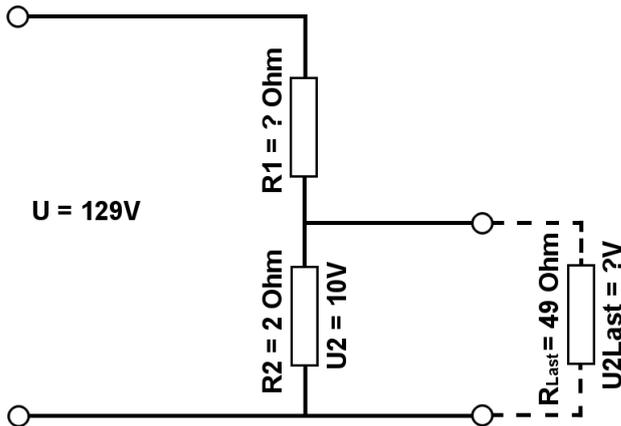Aufgabe 3.)

Am Spannungsteiler liegt eine Spannung (U) von 129 Volt an. Der Widerstand R2 hat einen Wert von 2 Ohm. Am Ausgang des Spannungsteilers wird eine Spannung von 10 Volt gemessen. Berechne den Widerstand von R1 und die Spannung U2Last wenn ein Lastwiderstand von 49 Ohm angeschlossen wird?





Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Lösungen

Aufgabe 1.)

Geg.: $R_1 = 6 \text{ Ohm}$, $U_2 = 21 \text{ Volt}$, $U = 510 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 83 \text{ Ohm}$

Ges.: R_2 , U_{Last}

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad R_2 = \frac{R_1 * U_2}{U_1} \quad R_2 = \frac{R_1 * U_2}{U - U_2}$$

$$R_2 = (R_1 * U_2) / (U - U_2) \quad R_2 = (6 \text{ Ohm} * 21 \text{ V}) / (510 \text{ V} - 21 \text{ V})$$

$$R_2 = \underline{\underline{0.26 \text{ Ohm}}}$$

$$\frac{R_1}{R_{2||\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_{2||\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * U_1$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_L)) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/0.26 \text{ Ohm} + 1/83 \text{ Ohm})) / 6 \text{ Ohm} * 489 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{20.94 \text{ V}}}$$

Aufgabe 2.)

Geg.: $R_1 = 7 \text{ Ohm}$, $R_2 = 24 \text{ Ohm}$, $U_2 = 24 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 17 \text{ Ohm}$

Ges.: U , U_{Last}

$$\frac{U}{U_2} = \frac{R_{\text{Ges}}}{R_2} = \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} \quad U = \frac{U_2 * (R_1 + R_2)}{R_2}$$

$$U = U_2 * (R_1 + R_2) / R_2 \quad U = 24 \text{ V} * (7 \text{ Ohm} + 24 \text{ Ohm}) / 24 \text{ Ohm}$$

$$U = \underline{\underline{31 \text{ V}}}$$

$$\frac{R_1}{R_{2||\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_{2||\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * U_1$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_L)) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/24 \text{ Ohm} + 1/17 \text{ Ohm})) / 7 \text{ Ohm} * 7 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{9.95 \text{ V}}}$$



Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte, im belasteten Spannungsteiler.

Name:

Klasse:

Datum:

Aufgabe 3.)

Geg.: $R_2 = 2 \text{ Ohm}$, $U_2 = 10 \text{ Volt}$, $U = 129 \text{ Volt}$, $R_{\text{Last}} = 49 \text{ Ohm}$

Ges.: R_1 , U_{Last}

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad R_1 = \frac{R_2 * U_1}{U_2} \quad R_1 = \frac{R_2 * (U - U_2)}{U_2}$$

$$R_1 = R_2 * (U - U_2) / U_2 \quad R_1 = 2 \text{ Ohm} * (129 \text{ V} - 10 \text{ V}) / 10 \text{ V}$$

$$R_1 = \underline{\underline{23.8 \text{ Ohm}}}$$

$$\frac{R_1}{R_2 || R_{\text{Last}}} = \frac{U_1}{U_{\text{Last}}} \quad U_{\text{Last}} = \frac{R_2 || R_{\text{Last}} * U_1}{R_1} \quad U_{\text{Last}} = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Last}}}} \right) * U_1$$

$$U_{\text{Last}} = (1 / (1/R_2 + 1/R_{\text{Last}})) / R_1 * (U - U_2) \quad U_{\text{Last}} = (1 / (1/2 \text{ Ohm} + 1/49 \text{ Ohm})) / 23.8 \text{ Ohm} * 119 \text{ V}$$

$$U_{\text{Last}} = \underline{\underline{9.61 \text{ V}}}$$