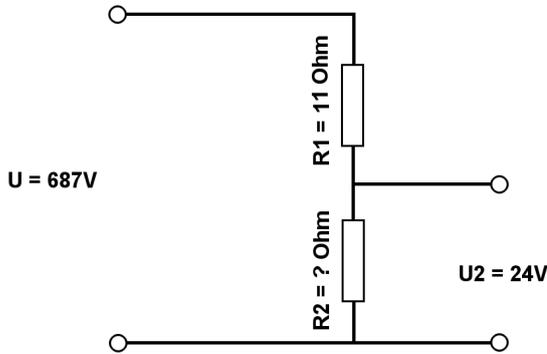


Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte.

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------


**Aufgabe 1.)**

Am Spannungsteiler liegt eine Spannung (U) von 687 Volt an. Der Widerstand R1 hat einen Wert von 11 Ohm. Am Ausgang des Spannungsteilers wird eine Spannung von 24 Volt gemessen. Berechne den Widerstand von R2. Der Widerstand der Verbindungskabel soll nicht mit berücksichtigt werden.




**Aufgabe 2.)**

Am Ausgang des Spannungsteilers liegt eine Spannung von 11 Volt an. R2 hat einen Wert von 29 Ohm und R1 von 5 Ohm. Berechne die Eingangsspannung U des Spannungsteilers. Der Widerstand der Verbindungskabel soll nicht mit berücksichtigt werden.

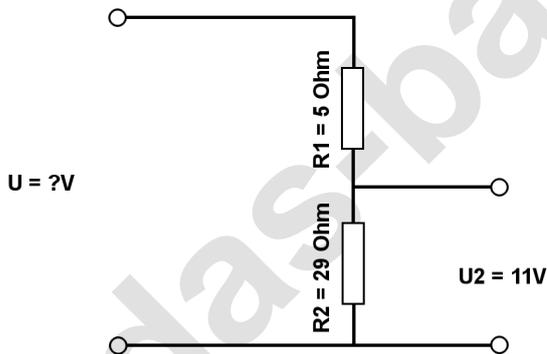

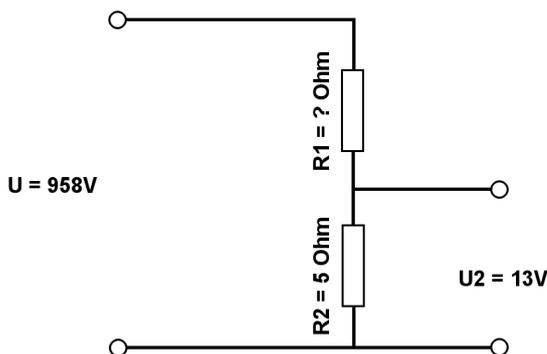**Aufgabe 3.)**

Am Spannungsteiler liegt eine Spannung (U) von 958 Volt an. Der Widerstand R2 hat einen Wert von 5 Ohm. Am Ausgang des Spannungsteilers wird eine Spannung von 13 Volt gemessen. Berechne den Widerstand von R1. Der Widerstand der Verbindungskabel soll nicht mit berücksichtigt werden.



Berechne mit der Spannungsteilerregel die fehlenden Werte.

### Lösungen

#### Aufgabe 1.)

Geg.:  $R_1 = 11 \text{ Ohm}$ ,  $U_2 = 24 \text{ Volt}$ ,  $U = 687 \text{ Volt}$

Ges.:  $R_2$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad R_2 = \frac{R_1 * U_2}{U_1} \quad R_2 = \frac{R_1 * U_2}{U - U_2}$$

$$R_2 = (R_1 * U_2) / (U - U_2) \quad R_2 = (11 \text{ Ohm} * 24 \text{ V}) / (687 \text{ V} - 24 \text{ V})$$

$$R_2 = \underline{\underline{0.4 \text{ Ohm}}}$$

Ergebnis gerundet auf 2 Stellen nach dem Komma.

#### Aufgabe 2.)

Geg.:  $R_1 = 5 \text{ Ohm}$ ,  $R_2 = 29 \text{ Ohm}$ ,  $U_2 = 11 \text{ Volt}$

Ges.:  $U$

$$\frac{U}{U_2} = \frac{R_{\text{Ges}}}{R_2} = \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} \quad U = \frac{U_2 * (R_1 + R_2)}{R_2}$$

$$U = U_2 * (R_1 + R_2) / R_2 \quad U = 11 \text{ V} * (5 \text{ Ohm} + 29 \text{ Ohm}) / 29 \text{ Ohm}$$

$$U = \underline{\underline{12.9 \text{ V}}}$$

#### Aufgabe 3.)

Geg.:  $R_2 = 5 \text{ Ohm}$ ,  $U_2 = 13 \text{ Volt}$ ,  $U = 958 \text{ Volt}$

Ges.:  $R_1$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad R_1 = \frac{R_2 * U_1}{U_2} \quad R_1 = \frac{R_2 * (U - U_2)}{U_2}$$

$$R_1 = R_2 * (U - U_2) / U_2 \quad R_1 = 5 \text{ Ohm} * (958 \text{ V} - 13 \text{ V}) / 13 \text{ V}$$

$$R_1 = \underline{\underline{363.46 \text{ Ohm}}}$$