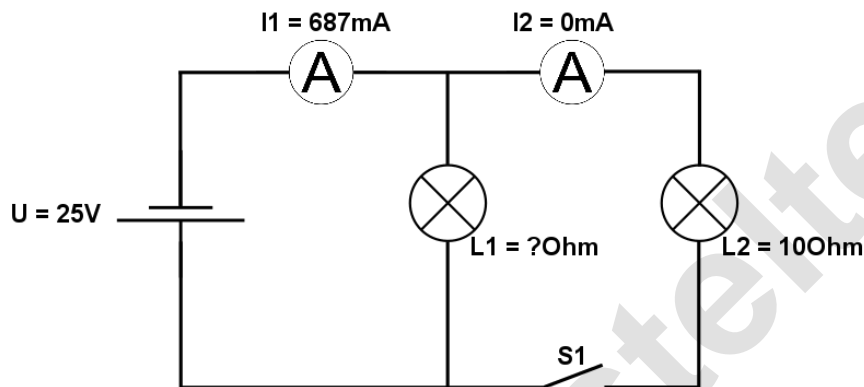


Berechne U, I, R und P im verzweigten Stromkreis (Parallelschaltung).

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------


Aufgabe 1.)

In den Stromkreis fließt ein Strom von $I_1 = 687\text{mA}$ die Batterie liefert eine Spannung von 25V . Berechne den Widerstand des Lämpchens L_1 . Nach betätigen von S_1 leuchtet auch L_2 . Wie groß ist jetzt I_1 und I_2 wenn der Widerstand von $L_2 = 10\text{ Ohm}$ beträgt. Berechne außerdem die Leistung P von L_1 und L_2 . Der Widerstand der Verbindungskabel soll nicht mit berücksichtigt werden.



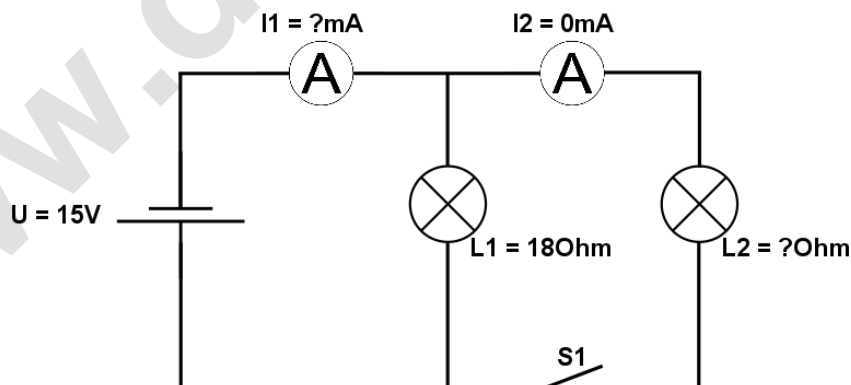Aufgabe 2.)

Die Batterie in dem geschlossenen Stromkreis liefert eine Spannung von 15V das Lämpchen L_1 hat einen Widerstand von 18Ohm . Berechne die Stromstärke I_1 in den Stromkreis. Nach betätigen von S_1 leuchtet auch L_2 . Wie groß ist jetzt I_1 und der Widerstand von L_2 wenn $I_2 = 20\text{mA}$ beträgt. Berechne außerdem die Leistung P von L_1 und L_2 . Der Widerstand der Verbindungskabel soll nicht mit berücksichtigt werden.



Berechne U, I, R und P im verzweigten Stromkreis (Parallelschaltung).

Lösungen

Ergebnisse gerundet auf 4 Stellen nach dem Komma.

Aufgabe 1.)

S1 nicht betätigt.

$$R_{L1} = U / I_1 \quad R_{L1} = 25 \text{ V} / 687 \text{ mA} = \underline{\underline{36,3901 \text{ Ohm}}}$$

$$P_{L1} = U * I_1 \quad P_{L1} = 25 \text{ V} * 687 \text{ mA} = \underline{\underline{17,175 \text{ W}}}$$

S1 betätigt.

$$I_1 = U / (1/(1/R_{L1} + 1/R_{L2})) \quad I_1 = 25 \text{ V} / 7.8444 \text{ Ohm} = \underline{\underline{3,187 \text{ A}}}$$

$$I_2 = U / R_{L2} \quad I_2 = 25 \text{ V} / 10 \text{ Ohm} = \underline{\underline{2,5 \text{ A}}}$$

$$P_{L2} = U * I_2 \quad P_{L2} = 25 \text{ V} * 2.5 \text{ A} = \underline{\underline{62,5 \text{ W}}}$$

Aufgabe 2.)

S1 nicht betätigt.

$$I_1 = U / R_{L1} \quad I_1 = 15 \text{ V} / 18 \text{ Ohm} = \underline{\underline{0,8333 \text{ A}}}$$

$$P_{L1} = U * I_1 \quad P_{L1} = 15 \text{ V} * 0.8333 \text{ A} = \underline{\underline{12,4995 \text{ W}}}$$

S1 betätigt.

$$R_{L2} = U / I_2 \quad R_{L2} = 15 \text{ V} / 20 \text{ mA} = \underline{\underline{750 \text{ Ohm}}}$$

$$I_1 = U / (1/(1/R_{L1} + 1/R_{L2})) \quad I_1 = 15 \text{ V} / 17.5781 \text{ Ohm} = \underline{\underline{0,8533 \text{ A}}}$$

$$P_{L2} = U * I_2 \quad P_{L2} = 15 \text{ V} * 20 \text{ mA} = \underline{\underline{0,3 \text{ W}}}$$