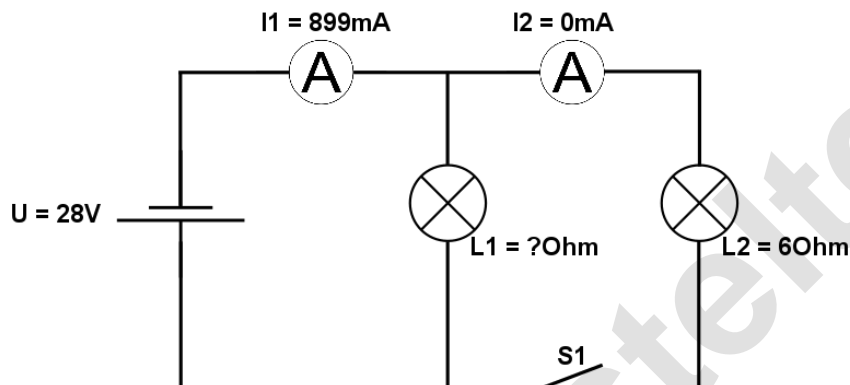


Berechne U, I, R und P im verzweigten Stromkreis (Parallelschaltung).

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------


Aufgabe 1.)

In den Stromkreis fließt ein Strom von $I_1 = 899\text{mA}$ die Batterie liefert eine Spannung von 28V . Berechne den Widerstand des Lämpchens L_1 . Nach betätigen von S_1 leuchtet auch L_2 . Wie groß ist jetzt I_1 und I_2 wenn der Widerstand von $L_2 = 6\text{ Ohm}$ beträgt. Berechne außerdem die Leistung P von L_1 und L_2 . Der Widerstand der Verbindungskabel soll nicht mit berücksichtigt werden.



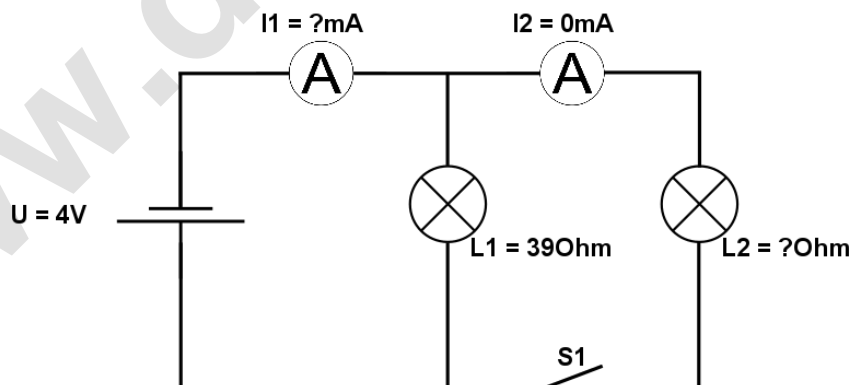Aufgabe 2.)

Die Batterie in dem geschlossenen Stromkreis liefert eine Spannung von 4V das Lämpchen L_1 hat einen Widerstand von 39Ohm . Berechne die Stromstärke I_1 in den Stromkreis. Nach betätigen von S_1 leuchtet auch L_2 . Wie groß ist jetzt I_1 und der Widerstand von L_2 wenn $I_2 = 12\text{mA}$ beträgt. Berechne außerdem die Leistung P von L_1 und L_2 . Der Widerstand der Verbindungskabel soll nicht mit berücksichtigt werden.



Berechne U, I, R und P im verzweigten Stromkreis (Parallelschaltung).

Lösungen

Ergebnisse gerundet auf 4 Stellen nach dem Komma.

Aufgabe 1.)

S1 nicht betätigt.

$$R_{L1} = U / I_1 \quad R_{L1} = 28 \text{ V} / 899 \text{ mA} = \underline{\underline{31,1457 \text{ Ohm}}}$$

$$P_{L1} = U \cdot I_1 \quad P_{L1} = 28 \text{ V} \cdot 899 \text{ mA} = \underline{\underline{25,172 \text{ W}}}$$

S1 betätigt.

$$I_1 = U / (1/(1/R_{L1} + 1/R_{L2})) \quad I_1 = 28 \text{ V} / 5.0308 \text{ Ohm} = \underline{\underline{5,5657 \text{ A}}}$$

$$I_2 = U / R_{L2} \quad I_2 = 28 \text{ V} / 6 \text{ Ohm} = \underline{\underline{4,6667 \text{ A}}}$$

$$P_{L2} = U \cdot I_2 \quad P_{L2} = 28 \text{ V} \cdot 4.6667 \text{ A} = \underline{\underline{130,6667 \text{ W}}}$$

Aufgabe 2.)

S1 nicht betätigt.

$$I_1 = U / R_{L1} \quad I_1 = 4 \text{ V} / 39 \text{ Ohm} = \underline{\underline{0,1026 \text{ A}}}$$

$$P_{L1} = U \cdot I_1 \quad P_{L1} = 4 \text{ V} \cdot 0.1026 \text{ A} = \underline{\underline{0,4104 \text{ W}}}$$

S1 betätigt.

$$R_{L2} = U / I_2 \quad R_{L2} = 4 \text{ V} / 12 \text{ mA} = \underline{\underline{333,3333 \text{ Ohm}}}$$

$$I_1 = U / (1/(1/R_{L1} + 1/R_{L2})) \quad I_1 = 4 \text{ V} / 34.915 \text{ Ohm} = \underline{\underline{0,1146 \text{ A}}}$$

$$P_{L2} = U \cdot I_2 \quad P_{L2} = 4 \text{ V} \cdot 12 \text{ mA} = \underline{\underline{0,048 \text{ W}}}$$